
Disciplina INTRODUÇÃO À LÓGICA **fema**

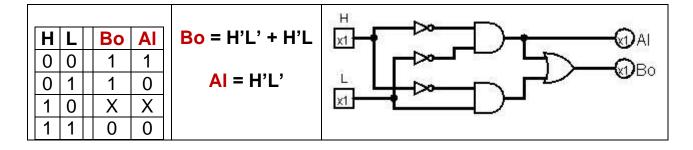



FAÇA OS ALGORITMOS DOS 03 CIRCUITOS COMBINACIONAIS com DUAS (2) VARIÁVEIS - Parte 1

1) CONTROLE DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA



ALGORITMO:

Disciplina INTRODUÇÃO À LÓGICA





2) CONTROLE DE TEMPERATURA DE UMA ESTUFA

T ₁	T ₂	Α	R		T1 A
0	0	1	0	$A = T_1'T_2'$	
0	1	Χ	Χ		
1	0	0	0	$R = T_1T_2$	
1	1	0	1		


ALGORITMO:

Disciplina INTRODUÇÃO À LÓGICA





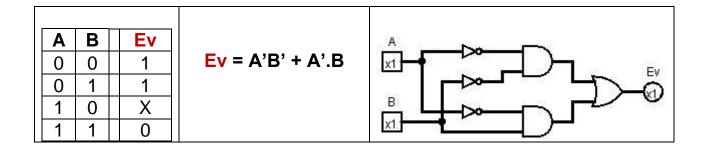3) CONTROLE PARA ABASTECIMENTO DE UM FILTRO DE ÁGUA



ALGORITMO: